

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ভড়িং প্রবাহের জন্য প্রয়োজন

- ক শুধু উৎস
গ শুধু তার

- খ পরিবাহী উৎস বদ্ধ সার্কিট
ঘ কোনোটিই নয়

২। V-I লেখচিত্র সরলরেখা হলে পরিবাহী

- ক কোনোটিই নয়
গ ডায়োড

- খ ওহমীয়
ঘ অ ওহমীয়

৩। রোধের প্রতীক কোনটি?

- ক W
গ Ω

- খ A
ঘ V

৪। দুটি ১২ ও ১৮ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৭ ২ ওহম
গ ২১৬ ওহম

- খ ৬ ওহম
ঘ ৩০ ওহম

৫। ব্যাটারি কাকে বলে?

- ক রোধ
গ একটি কোষ

- খ কোনোটিই নয়
ঘ একাধিক কোষের সমবায়

৬। ২৫০ ওয়াট যন্ত্র ৪ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০ ১ kWh
গ ১০ kWh

- খ ১০০ kWh
ঘ ১ kWh

৭। নরম লোহা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটে কারণ?

- ক হয় না
গ ধীরে

- খ দ্রুত চুম্বকিত বিচুম্বকিত হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৮। ভড়িং প্রবাহ মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক কোনোটিই নয়
গ গ্যালভানোমিটার শুধু

- খ অ্যামিটার
ঘ ভোল্টমিটার

৯। ওহমীয় পরিবাহীর V/I —

- ক কোনোটিই নয়
গ শূন্য

- খ ধ্রুব
ঘ পরিবর্তনশীল

১০। অপরিবাহীর উদাহরণ

- ক কোনোটিই নয়
গ লোহা

- খ কাঠ রাবার
ঘ তামা রূপা

১১। তিনটি ৬ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২ ওহম
গ ৬ ওহম

- খ ১২ ওহম
ঘ ১৮ ওহম

১২। দুটি ১ ৫ ভোল্ট কোষ সমান্তরালে মোট emf কত?

- ক ৩ ভোল্ট
গ ০ ৭৫ ভোল্ট

- খ ৬ ভোল্ট
ঘ ১ ৫ ভোল্ট

১৩। ৫০০ ওয়াটের যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০ ১ kWh
গ ১০০ kWh

- খ ১০ kWh
ঘ ১ kWh

১৪। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক

- ক কোনোটিই নয়
গ মাঝারি

- খ কম
ঘ বেশি

১৫। ১০ কুলম্ব আধান ২ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৮ অ্যাম্পিয়ার
গ ১২ অ্যাম্পিয়ার

- খ ৫ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ২০ অ্যাম্পিয়ার

১৬। ওহমের সূত্র মেনে চলে না

- ক লোহা
গ ডায়োড অর্ধপরিবাহী

- খ তামা
ঘ কোনোটিই নয়

১৭। রোধের প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ১ ২
গ ২

- খ ৪
ঘ একই

১৮। দুটি ২ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ০ ৫ ওহম
গ ৪ ওহম

- খ ১ ওহম
ঘ ২ ওহম

১৯। কোষের emf —

- ক বদ্ধ সার্কিটের বিভব
গ শূন্য

- খ খোলা সার্কিটের বিভব
ঘ কোনোটিই নয়

২০। ১০০ ওয়াটের বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ১০০ kWh
গ ০ ১ kWh

- খ ১ kWh
ঘ ১০ kWh

২১। ৫ ভোল্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ১০ জুল
গ ৪০ জুল

- খ ২০ জুল
ঘ ৮০ জুল

২২। ভোল্টমিটারের রোধ বেশি কারণ?

- ক রোধ কমাতে
গ কোনোটিই নয়

- খ ক্ষুদ্র প্রবাহ নিতে
ঘ বেশি প্রবাহ

২৩। ওহমের সূত্র কোনটি?

- ক $V = I^2R$
গ $V = IR$

- খ $V = R/I$
ঘ $V = I/R$

২৪। রোধকত্ব তাপমাত্রার উপর

- ক কখনো করে না
গ নির্ভর করে না

- খ নির্ভর করে
ঘ কখনো করে

২৫। বিদ্যুতের তারে তামা ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
গ সুপরিবাহী

- খ কুপরিবাহী
ঘ সম্ভা

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→খ	২→খ	৩→গ	৪→ক	৫→ঘ
৬→ঘ	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→ক	১২→ঘ	১৩→ঘ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→গ	১৭→গ	১৮→খ	১৯→খ	২০→খ
২১→গ	২২→খ	২৩→গ	২৪→খ	২৫→গ