

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। টিন সীসা সংকরের গলনাঙ্ক

- ক কম
খ মাঝারি
গ বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

২। ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৯ কুলম্ব
খ ২০ কুলম্ব
গ ০.৮ কুলম্ব
ঘ ১ কুলম্ব

৩। ১৮ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
খ ২৪ অ্যাম্পিয়ার
গ ১০৮ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১২ অ্যাম্পিয়ার

৪। রোধের সূত্র $R = ?$

- ক $L/\rho A$
খ $\rho L/A$
গ $\rho A/L$
ঘ ρLA

৫। শ্রেণিতে একটি যন্ত্র নষ্ট হলে অন্যগুলো

- ক চলে না
খ চলতে থাকে
গ চলে
ঘ কোনোটিই নয়

৬। ব্যাটারিতে কোষগুলো

- ক শ্রেণিতে বা সমান্তরালে
খ কোনোটিই নয়
গ শুধু শ্রেণিতে
ঘ শুধু সমান্তরালে

৭। ৩ অ্যাম্পিয়ার ১০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ১৩ ওয়াট
খ ৩০০ ওয়াট
গ ৩০ ওয়াট
ঘ ৯০ ওয়াট

৮। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাবে

- ক তাপ হয়
খ চুম্বক ক্ষেত্র হয়
গ কোনোটিই নয়
ঘ রাসায়নিক হয়

৯। ৪০ কুলম্ব আধান ৮ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৩২ অ্যাম্পিয়ার
খ ৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ৩২০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৪৮ অ্যাম্পিয়ার

১০। ওহমের সূত্রের লেখচিত্রে y -অক্ষে

- ক বিভব V
খ প্রবাহ I
গ কোনোটিই নয়
ঘ রোধ

১১। সুপরিবাহিতা খুব কম তাপমাত্রায়

- ক কখনো
খ কখনো না
গ হয়
ঘ হয় না

১২। দুটি ২ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
খ ১ ওহম
গ ০.৫ ওহম
ঘ ২ ওহম

১৩। তিনটি ১.৫ ভোল্ট কোষ শ্রেণিতে মোট emf কত?

- ক ৯ ভোল্ট
খ ৪.৫ ভোল্ট
গ ১.৫ ভোল্ট
ঘ ৩ ভোল্ট

১৪। ৬০ ওয়াটের বাল্ব ৫ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ০.৩ kWh
খ ১২ kWh
গ ৩০০ kWh
ঘ ৩ kWh

১৫। তাপ উৎপাদন প্রবাহের বর্গের

- ক সমানুপাতিক
খ ব্যস্তানুপাতিক
গ কোনোটিই নয়
ঘ কোনো সম্পর্ক নেই

১৬। ১৫ কুলম্ব আধান ৩ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ১৮ অ্যাম্পিয়ার
খ ৪৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৫ অ্যাম্পিয়ার

১৭। ওহমের সূত্র কে প্রবর্তন করেন?

- ক ফ্যারাডে
খ নিউটন
গ কুলম্ব
ঘ জর্জ ওহম

১৮। $\sigma = ?$

- ক ρ
খ ρ
গ কোনোটিই নয়
ঘ ρ^2

১৯। সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধ

ক মাঝারি
গ সর্বোচ্চ

খ কোনোটিই নয়
ঘ সর্বনিম্ন

২০। ভিডিও কোষের ধনাত্মক প্রান্ত

ক ক্যাথোড
গ উভয়ই

খ অ্যানোড
ঘ কোনোটিই নয়

২১। ২২০V-১০০W বাল্বের রোধ কত?

ক ২২ ওহম
গ ২২০ ওহম

খ ১০০ ওহম
ঘ ৪৮৪ ওহম

২২। বৈদ্যুতিক বাল্বে কোন তার?

ক তামা
গ লোহা

খ কোনোটিই নয়
ঘ টাংস্টেন

২৩। ভোল্টমিটার বিভব মাপে

ক যেকোনোভাবে
গ কোনোটিই নয়

খ শ্রেণিতে
ঘ সমান্তরালে যুক্ত হয়ে

২৪। ২৫ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

ক ২০ অ্যাম্পিয়ার
গ ৫ অ্যাম্পিয়ার

খ ৩০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১২৫ অ্যাম্পিয়ার

২৫। রূপা সবচেয়ে কম রোধকত্ব কিন্তু তারে ব্যবহৃত হয় না কারণ?

ক সস্তা
গ দামি

খ ভালো নয়
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→ক	২→খ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→ক	৭→ঘ	৮→খ	৯→খ	১০→ক
১১→গ	১২→ক	১৩→খ	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ঘ	১৭→ঘ	১৮→ক	১৯→ঘ	২০→খ
২১→ঘ	২২→ঘ	২৩→ঘ	২৪→গ	২৫→গ