

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। দুটি ৫ ও ১০ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৩ ৩৩ ওহম
গ ১৫ ওহম

- খ ৫০ ওহম
ঘ ৫ ওহম

২। ১০ ভোল্টে ওহমে ক্ষমতা কত? $P=V^2/R$

- ক ১০০ ওয়াট
গ ২০ ওয়াট

- খ ৫০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

৩। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবে

- ক রাসায়নিক হয়
গ চুম্বক হয়

- খ তাপ উৎপন্ন হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ৩৫ কুলম্ব আধান ৭ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ২৪৫ অ্যাম্পিয়ার

- খ ২৮ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৪২ অ্যাম্পিয়ার

৫। ৮ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৬ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ৪৮ ভোল্ট
গ ২ ভোল্ট

- খ ১৪ ভোল্ট
ঘ ১ ৩৩ ভোল্ট

৬। তাপমাত্রা বাড়লে ধাতুর রোধ

- ক একই
গ বাড়ে

- খ কমে
ঘ শূন্য

৭। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে

- ক আর্থিং
গ ফিউজ

- খ কোনোটিই নয়
ঘ সুইচ

৮। ১৫০ ওয়াট যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ৩ kWh
গ ৩০ kWh

- খ ৭৫ kWh
ঘ ০ ৩ kWh

৯। শর্ট সার্কিটে

- ক কিছুই হয় না
গ কোনোটিই নয়

- খ ঠান্ডা হয়
ঘ আগুন লাগতে পারে

১০। তড়িৎ প্রবাহ ৮ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ৪০ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৩২০ সেকেন্ড
গ ৪৮ সেকেন্ড

- খ ৩২ সেকেন্ড
ঘ ৫ সেকেন্ড

১১। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে রোধ কত?

- ক ৫ ওহম
গ ১৬ ওহম

- খ ২৪ ওহম
ঘ ৮০ ওহম

১২। রিস্ট্যান্স দিয়ে

- ক প্রবাহ মাপা হয়
গ বিভব মাপা হয়

- খ রোধ পরিবর্তন করা হয়
ঘ কোনোটিই নয়

১৩। ভেজা হাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ

- ক কোনোটিই নয়
গ নিরাপদ

- খ বিপজ্জনক
ঘ উপকারী

১৪। ৫০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১০ kWh
গ ১০০ kWh

- খ ১ kWh
ঘ ০ ১ kWh

১৫। বৈদ্যুতিক ঘণ্টায়

- ক রোধ
গ ফিউজ

- খ ইলেক্ট্রোম্যাগনেট
ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ভোল্টমিটারের রোধ

- ক মাঝারি
গ কোনোটিই নয়

- খ খুব বেশি
ঘ খুব কম

১৭। ৯ ভোল্ট বিভব ও ৩ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২৭ অ্যাম্পিয়ার
গ ৩ অ্যাম্পিয়ার

- খ ১২ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৬ অ্যাম্পিয়ার

১৮। রিস্ট্যান্সের ব্যবহার

- ক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
গ বিভব মাপা

- খ রোধ মাপা
ঘ কোনোটিই নয়

১৯। আর্থিং করা হয়

ক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে
গ কোনোটিই নয়

খ প্রবাহ বাড়াতে
ঘ সৌন্দর্যে

২০। বিদ্যুৎ বিলের একক

ক ভোল্ট
গ kWh

খ কোনোটিই নয়
ঘ ওয়াট

২১। ইলেকট্রোম্যাগনেট কোন প্রভাবে?

ক কোনোটিই নয়
গ চুম্বকীয়

খ তাপীয়
ঘ রাসায়নিক

২২। অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে যুক্ত হয়?

ক সমান্তরালে
গ কোনোটিই নয়

খ যেকোনোভাবে
ঘ শ্রেণিতে

২৩। ওহমের সূত্রে তাপমাত্রা

ক যেকোনো
গ কোনোটিই নয়

খ স্থির থাকতে হয়
ঘ পরিবর্তনশীল

২৪। সুপরিবাহীর রোধ

ক কোনোটিই নয়
গ সর্বোচ্চ

খ মাঝারি
ঘ শূন্য

২৫। আর্থ তারের রং

ক সবুজ হলুদ
গ নীল

খ লাল
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→গ	২→গ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→গ	৭→ক	৮→ঘ	৯→ঘ	১০→ঘ
১১→ক	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→খ	১৭→গ	১৮→ক	১৯→ক	২০→গ
২১→গ	২২→ঘ	২৩→খ	২৪→ঘ	২৫→ক