

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ৫০ ভোল্ট ২৫ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০০ ওয়াট
গ ১০০ ওয়াট

- খ ১২৫০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

২। অতিরিক্ত লোডে

- ক কোনোটিই নয়
গ প্রবাহ কমে

- খ কিছুই না
ঘ ফিউজ গলে যায়

৩। ১০ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৫০ কুলম্ব
গ ২ কুলম্ব

- খ ৫ কুলম্ব
ঘ ১৫ কুলম্ব

৪। ১৫ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২০ অ্যাম্পিয়ার
গ ১০ অ্যাম্পিয়ার

- খ ৭৫ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৩ অ্যাম্পিয়ার

৫। রোধ বাক্সে কী থাকে?

- ক ব্যাটারি
গ তার

- খ কোনোটিই নয়
ঘ নির্দিষ্ট রোধের কয়েল

৬। লিকেজ কারেন্ট মাটিতে পাঠাতে

- ক লাইভ তার
গ আর্থ তার

- খ কোনোটিই নয়
ঘ নিউট্রাল

৭। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P = ?$

- ক $V+I$
গ V/I

- খ $V-I$
ঘ VI

৮। ফিউজ তার কী?

- ক কোনোটিই নয়
গ উচ্চ গলনাঙ্কের তার

- খ কম গলনাঙ্কের তার
ঘ মোটা তার

৯। গ্যালভানোমিটার অ্যামিটারে রূপান্তর

- ক কোনোটিই নয়
গ কম রোধ সমান্তরালে

- খ বেশি রোধ শ্রেণিতে
ঘ কিছুই না

১০। ২৪ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১৮ অ্যাম্পিয়ার
গ ১৪৪ অ্যাম্পিয়ার

- খ ৪ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৩০ অ্যাম্পিয়ার

১১। মোটা তারের রোধ সরু তারের চেয়ে

- ক বেশি
গ সমান

- খ কোনোটিই নয়
ঘ কম

১২। দুটি ৬ ও ৯ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৫৪ ওহম
গ ১৫ ওহম

- খ ৩৬ ওহম
ঘ ৩ ওহম

১৩। ১০০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ২ kWh
গ ২০ kWh

- খ ২০০ kWh
ঘ ০.২ kWh

১৪। অতিরিক্ত প্রবাহে ফিউজ

- ক গলে যায়
গ কোনোটিই নয়

- খ গলে না
ঘ কিছুই না

১৫। ভিডিং প্রবাহের সূত্র কোনটি?

- ক $I = t/Q$
গ $I = Qt$

- খ $I = Q/t^2$
ঘ $I = Q/t$

১৬। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১৬ অ্যাম্পিয়ার
গ ৫ অ্যাম্পিয়ার

- খ ৮০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ২৪ অ্যাম্পিয়ার

১৭। রোধের দৈর্ঘ্য ৩ গুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ৯
গ ৩

- খ একই
ঘ ১৩

১৮। দুটি ৪ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
গ ৮ ওহম

- খ ১ ওহম
ঘ ২ ওহম

১৯। ১৮ ভোল্টে অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ২১ ওয়াট
গ ১৫ ওয়াট

- খ ৫৪ ওয়াট
ঘ ৬ ওয়াট

২০। বৈদ্যুতিক কেটলি

- ক চুম্বকীয়
গ তাপীয় প্রভাব

- খ কোনোটিই নয়
ঘ রাসায়নিক

২১। তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

- ক আলোর প্রবাহ
গ আধানের প্রবাহ

- খ কোনোটিই নয়
ঘ তাপের প্রবাহ

২২। ১০ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ০.৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ২ অ্যাম্পিয়ার

- খ ৫০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১৫ অ্যাম্পিয়ার

২৩। অ্যালুমিনিয়াম তারে ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক বেশি রোধ
গ কোনোটিই নয়

- খ হালকা ও কম রোধকত্ব
ঘ ভারী

২৪। দুটি ২০ ও ৩০ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৬০০ ওহম
গ ১২ ওহম

- খ ১০ ওহম
ঘ ৫০ ওহম

২৫। ২২০V-১০০০W যন্ত্রের রোধ কত?

- ক ১০০০ ওহম
গ ৪৮৪ ওহম

- খ ৪৮৪ ওহম
ঘ ২২০ ওহম

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→গ	২→ঘ	৩→ক	৪→ঘ	৫→ঘ
৬→গ	৭→ঘ	৮→খ	৯→গ	১০→খ
১১→ঘ	১২→গ	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ঘ
১৬→গ	১৭→গ	১৮→গ	১৯→খ	২০→গ
২১→গ	২২→গ	২৩→খ	২৪→গ	২৫→গ