

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবের ব্যবহার

ক মোটর

গ ইলেকট্রোম্যাগনেট

খ কোনোটিই নয়

ঘ ইন্সটি হিটার কেটলি

২। ৪৫ কুলম্ব আধান ৯ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

ক ৫ অ্যাম্পিয়ার

গ ৩৬ অ্যাম্পিয়ার

খ ৫৪ অ্যাম্পিয়ার

ঘ ৪০৫ অ্যাম্পিয়ার

৩। ৮ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

ক ২ অ্যাম্পিয়ার

গ ১২ অ্যাম্পিয়ার

খ ৩২ অ্যাম্পিয়ার

ঘ ৪ অ্যাম্পিয়ার

৪। তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

ক ৪

গ একই

খ ১ ২

ঘ ২

৫। লাইভ তারের রং

ক নীল

গ কোনোটিই নয়

খ সবুজ

ঘ লাল বাদামি

৬। ৭৫০ ওয়াট যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

ক ১৫ kWh

গ ১৫০ kWh

খ ৩৭৫ kWh

ঘ ১ ৫ kWh

৭। তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে

ক কোনোটিই নয়

গ ধনাত্মক

খ কিছুই না

ঘ ঋণাত্মক আয়ন

৮। তড়িৎ প্রবাহ ৫ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ২৫ কুলম্ব হলে সময় কত?

ক ৩০ সেকেন্ড

গ ১২৫ সেকেন্ড

খ ২০ সেকেন্ড

ঘ ৫ সেকেন্ড

৯। ১০ ভোল্ট বিভব ও ২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে রোধ কত?

ক ৫ ওহম

গ ২০ ওহম

খ ৮ ওহম

ঘ ১২ ওহম

১০। রোধ দৈর্ঘ্যের সাথে

ক কোনোটিই নয়

গ ব্যস্তানুপাতিক

খ সমানুপাতিক

ঘ কোনো সম্পর্ক নেই

১১। শ্রেণি সমবায়ে প্রবাহ

ক ভিন্ন

গ কোনোটিই নয়

খ বিভক্ত

ঘ সমান

১২। ৩০ ভোল্টে অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

ক ২৫ ওয়াট

গ ৬ ওয়াট

খ ১৫০ ওয়াট

ঘ ৩৫ ওয়াট

১৩। বৈদ্যুতিক হিটার

ক চুম্বকীয়

গ কোনোটিই নয়

খ তাপীয় প্রভাব

ঘ রাসায়নিক

১৪। তড়িৎ প্রবাহের দিক ধরা হয়

ক ধনাত্মক আধানের প্রবাহের দিকে

গ কোনোটিই নয়

খ বিপরীতে

ঘ ইলেকট্রনের দিকে

১৫। ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৮ ওহম রোধে বিভব কত?

ক ৪ ভোল্ট

গ ১২ ভোল্ট

খ ৩২ ভোল্ট

ঘ ২ ভোল্ট

১৬। তামা ব্যবহৃত হয় তারে কারণ?

ক সস্তা শুধু

গ বেশি রোধকত্ব

খ কম রোধকত্ব

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। সমান্তরাল সমবায়ে প্রবাহ

ক কোনোটিই নয়

গ শূন্য

খ সমান

ঘ বিভক্ত হয়

১৮। ১০০ ওয়াট বাল্ব ৩০ ঘণ্টায় কত kWh?

ক ৩ kWh

গ ০ ৩ kWh

খ ৩০০ kWh

ঘ ৩০ kWh

১৯। ৩ অ্যাম্পিয়ার ৪ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩৬ জুল
গ ৪৮ জুল

- খ ২৪ জুল
ঘ ৭২ জুল

২০। প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিক

- ক ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক
গ যেকোনো

- খ কোনোটিই নয়
ঘ ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক

২১। ৫ ওহম রোধে ৩ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে বিভব পার্থক্য কত?

- ক ৮ ভোল্ট
গ ১ ৬৭ ভোল্ট

- খ ২ ভোল্ট
ঘ ১৫ ভোল্ট

২২। রোধকত্বের SI একক

- ক কোনোটিই নয়
গ ওহম মিটার

- খ ওহম মিটার
ঘ ওহম

২৩। মেইন ফিউজ

- ক একটি যন্ত্র
গ কিছুই না

- খ মোট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে
ঘ কোনোটিই নয়

২৪। ৫০০ ওয়াট যন্ত্র ৩ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১৫০ kWh
গ ০ ১৫ kWh

- খ ১ ৫ kWh
ঘ ১৫ kWh

২৫। ইলেকট্রোপ্লটিংয়ে

- ক চুম্বক করা হয়
গ তাপ দেওয়া হয়

- খ কোনোটিই নয়
ঘ ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→ঘ	২→ক	৩→ক	৪→ঘ	৫→ঘ
৬→ঘ	৭→ঘ	৮→ঘ	৯→ক	১০→খ
১১→ঘ	১২→খ	১৩→খ	১৪→ক	১৫→খ
১৬→খ	১৭→ঘ	১৮→ক	১৯→ঘ	২০→ক
২১→ঘ	২২→গ	২৩→খ	২৪→খ	২৫→ঘ