

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তড়িৎ প্রবাহের জন্য প্রয়োজন

- ক পরিবাহী উৎস বদ্ধ সার্কিট
খ শুধু উৎস
গ শুধু তার
ঘ কোনোটিই নয়

২। V-I লেখচিত্র সরলরেখা হলে পরিবাহী

- ক ওহমীয়
খ অ ওহমীয়
গ ডায়োড
ঘ কোনোটিই নয়

৩। রোধের প্রতীক কোনটি?

- ক Ω
খ V
গ A
ঘ W

৪। দুটি ১২ ও ১৮ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৭২ ওহম
খ ৩০ ওহম
গ ২১৬ ওহম
ঘ ৬ ওহম

৫। ব্যাটারি কাকে বলে?

- ক একাধিক কোষের সমবায়
খ একটি কোষ
গ রোধ
ঘ কোনোটিই নয়

৬। ২৫০ ওয়াট যন্ত্র ৪ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
খ ১০ kWh
গ ০.১ kWh
ঘ ১০০ kWh

৭। নরম লোহা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটে কারণ?

- ক দ্রুত চুম্বকিত বিচুম্বকিত হয়
খ ধীরে
গ হয় না
ঘ কোনোটিই নয়

৮। তড়িৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক অ্যামিটার
খ ভোল্টমিটার
গ গ্যালভানোমিটার শুধু
ঘ কোনোটিই নয়

৯। ওহমীয় পরিবাহীর V/I —

- ক ধ্রুব
- খ পরিবর্তনশীল
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। অপরিবাহীর উদাহরণ

- ক কাঠ রাবার
- খ তামা রূপা
- গ লোহা
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। তিনটি ৬ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২ ওহম
- খ ১৮ ওহম
- গ ৬ ওহম
- ঘ ১২ ওহম

১২। দুটি ১ ৫ ভোল্ট কোষ সমান্তরালে মোট emf কত?

- ক ১ ৫ ভোল্ট
- খ ৩ ভোল্ট
- গ ০ ৭৫ ভোল্ট
- ঘ ৬ ভোল্ট

১৩। ৫০০ ওয়াটের যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ০ ১ kWh
- ঘ ১০০ kWh

১৪। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক

- ক কম
- খ বেশি
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। ১০ কুলম্ব আধান ২ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৮ অ্যাম্পিয়ার

১৬। ওহমের সূত্র মেনে চলে না

- ক ডায়োড অর্ধপরিবাহী
- খ তামা
- গ লোহা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। রোধের প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ২
- খ ১ ২
- গ ৪
- ঘ একই

১৮। দুটি ২ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ১ ওহম
- খ ৪ ওহম
- গ ২ ওহম
- ঘ ০.৫ ওহম

১৯। কোষের emf —

- ক খোলা সার্কিটের বিভব
- খ বদ্ধ সার্কিটের বিভব
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। ১০০ ওয়াটের বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ১০০ kWh
- ঘ ০.১ kWh

২১। ৫ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৪০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ১০ জুল
- ঘ ৮০ জুল

২২। ভোল্টমিটারের রোধ বেশি কারণ?

- ক ক্ষুদ্র প্রবাহ নিতে
- খ বেশি প্রবাহ
- গ রোধ কমাতে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ওহমের সূত্র কোনটি?

- ক $V = IR$
- খ $V = I/R$
- গ $V = R/I$
- ঘ $V = I^2R$

২৪। রোধকত্ব তাপমাত্রার উপর

- ক নির্ভর করে
- খ নির্ভর করে না
- গ কখনো করে
- ঘ কখনো করে না

২৫। বিদ্যুতের তারে তামা ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক সুপরিবাহী
- খ কুপরিবাহী
- গ সস্তা
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক