

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৬

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তিন সীসা সংকরের গলনাঙ্ক

- ক কম
খ বেশি
গ মাঝারি
ঘ কোনোটিই নয়

২। ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ২০ কুলম্ব
খ ০.৮ কুলম্ব
গ ৯ কুলম্ব
ঘ ১ কুলম্ব

৩। ১৮ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
খ ১০৮ অ্যাম্পিয়ার
গ ২৪ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১২ অ্যাম্পিয়ার

৪। রোধের সূত্র $R = ?$

- ক $\rho L/A$
খ $\rho A/L$
গ $L/\rho A$
ঘ ρLA

৫। শ্রেণিতে একটি যন্ত্র নষ্ট হলে অন্যগুলো

- ক চলে না
খ চলে
গ চলতে থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৬। ব্যাটারিতে কোষগুলো

- ক শ্রেণিতে বা সমান্তরালে
খ শুধু শ্রেণিতে
গ শুধু সমান্তরালে
ঘ কোনোটিই নয়

৭। ৩ অ্যাম্পিয়ার ১০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৯০ ওয়াট
খ ৩০ ওয়াট
গ ৩০০ ওয়াট
ঘ ১৩ ওয়াট

৮। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাবে

- ক চুম্বক ক্ষেত্র হয়
খ তাপ হয়
গ রাসায়নিক হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৯। ৪০ কুলম্ব আধান ৮ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৩২০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৪৮ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৩২ অ্যাম্পিয়ার

১০। ওহমের সূত্রের লেখচিত্রে y -অক্ষ

- ক বিভব V
- খ প্রবাহ I
- গ রোধ
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। সুপরিবাহিতা খুব কম তাপমাত্রায়

- ক হয়
- খ হয় না
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

১২। দুটি ২ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
- খ ১ ওহম
- গ ২ ওহম
- ঘ ০.৫ ওহম

১৩। তিনটি ১.৫ ভোল্ট কোষ শ্রেণিতে মোট emf কত?

- ক ৪.৫ ভোল্ট
- খ ১.৫ ভোল্ট
- গ ৩ ভোল্ট
- ঘ ৯ ভোল্ট

১৪। ৬০ ওয়াটের বাল্ব ৫ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ০.৩ kWh
- খ ৩০০ kWh
- গ ৩ kWh
- ঘ ১২ kWh

১৫। তাপ উৎপাদন প্রবাহের বর্গের

- ক সমানুপাতিক
- খ ব্যস্তানুপাতিক
- গ কোনো সম্পর্ক নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ১৫ কুলম্ব আধান ৩ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৪৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১৮ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১২ অ্যাম্পিয়ার

১৭। ওহমের সূত্র কে প্রবর্তন করেন?

- ক জর্জ ওহম
- খ নিউটন
- গ কুলম্ব
- ঘ ফ্যারাডে

১৮। $\sigma = ?$

ক ρ

খ ρ

গ ρ^2

ঘ কোনোটিই নয়

১৯। সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধ

ক সর্বনিম্ন

খ সর্বোচ্চ

গ মাঝারি

ঘ কোনোটিই নয়

২০। তড়িৎ কোষের ধনাত্মক প্রান্ত

ক অ্যানোড

খ ক্যাথোড

গ উভয়ই

ঘ কোনোটিই নয়

২১। $220V-500W$ বাস্তবের রোধ কত?

ক 888Ω

খ 220Ω

গ 500Ω

ঘ 22Ω

২২। বৈদ্যুতিক বাস্তবে কোন তার?

ক টাংস্টেন

খ তামা

গ লোহা

ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ভোল্টমিটার বিভব মাপে

ক সমান্তরালে যুক্ত হয়ে

খ শ্রেণিতে

গ যেকোনোভাবে

ঘ কোনোটিই নয়

২৪। 25Ω ভোল্ট বিভব ও 5Ω ওহম রোধে প্রবাহ কত?

ক 5 অ্যাম্পিয়ার

খ 125 অ্যাম্পিয়ার

গ 30 অ্যাম্পিয়ার

ঘ 20 অ্যাম্পিয়ার

২৫। রূপা সবচেয়ে কম রোধকত্ব কিন্তু তারে ব্যবহৃত হয় না কারণ?

ক দামি

খ সস্তা

গ ভালো নয়

ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ