

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৭

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। দুটি ৫ ও ১০ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ১৫ ওহম
খ ৩৩ ওহম
গ ৫০ ওহম
ঘ ৫ ওহম

২। ১০ ভোল্টে ওহমে ক্ষমতা কত? $P=V^2/R$

- ক ২০ ওয়াট
খ ৫০ ওয়াট
গ ১০০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

৩। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবে

- ক তাপ উৎপন্ন হয়
খ চুম্বক হয়
গ রাসায়নিক হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ৩৫ কুলম্ব আধান ৭ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
খ ২৪৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ৪২ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ২৮ অ্যাম্পিয়ার

৫। ৮ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৬ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ৪৮ ভোল্ট
খ ১৩৩ ভোল্ট
গ ১৪ ভোল্ট
ঘ ২ ভোল্ট

৬। তাপমাত্রা বাড়লে ধাতুর রোধ

- ক বাড়ে
খ কমে
গ একই
ঘ শূন্য

৭। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে

- ক আর্থিং
খ ফিউজ
গ সুইচ
ঘ কোনোটিই নয়

৮। ১৫০ ওয়াট যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০.৩ kWh
খ ৩ kWh
গ ৩০ kWh
ঘ ৭৫ kWh

৯। শর্ট সার্কিটে

- ক আগুন লাগতে পারে
- খ কিছুই হয় না
- গ ঠান্ডা হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। তড়িৎ প্রবাহ ৮ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ৪০ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৫ সেকেন্ড
- খ ৩২০ সেকেন্ড
- গ ৪৮ সেকেন্ড
- ঘ ৩২ সেকেন্ড

১১। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে রোধ কত?

- ক ৫ ওহম
- খ ৮০ ওহম
- গ ২৪ ওহম
- ঘ ১৬ ওহম

১২। রিওস্ট্যাট দিয়ে

- ক রোধ পরিবর্তন করা হয়
- খ প্রবাহ মাপা হয়
- গ বিভব মাপা হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। ভেজা হাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ

- ক বিপজ্জনক
- খ নিরাপদ
- গ উপকারী
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। ৫০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ০.১ kWh
- ঘ ১০০ kWh

১৫। বৈদ্যুতিক ঘণ্টায়

- ক ইলেকট্রোম্যাগনেট
- খ রোধ
- গ ফিউজ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ভোল্টমিটারের রোধ

- ক খুব বেশি
- খ খুব কম
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। ৯ ভোল্ট বিভব ও ৩ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২৭ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৬ অ্যাম্পিয়ার

১৮। রিওস্ট্যাটের ব্যবহার

- ক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
- খ বিভব মাপা
- গ রোধ মাপা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। আর্থিং করা হয়

- ক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে
- খ প্রবাহ বাড়াতে
- গ সৌন্দর্যে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। বিদ্যুৎ বিলের একক

- ক kWh
- খ ওয়াট
- গ ভোল্ট
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ইলেক্ট্রোম্যাগনেট কোন প্রভাবে?

- ক চুম্বকীয়
- খ তাপীয়
- গ রাসায়নিক
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে যুক্ত হয়?

- ক শ্রেণিতে
- খ সমান্তরালে
- গ যেকোনোভাবে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ওহমের সূত্রে তাপমাত্রা

- ক স্থির থাকতে হয়
- খ পরিবর্তনশীল
- গ যেকোনো
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। সুপরিবাহীর রোধ

- ক শূন্য
- খ সর্বোচ্চ
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। আর্থ তারের রং

- ক সবুজ হলুদ
- খ লাল
- গ নীল
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ