

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৮

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ৫০ ভোল্ট ২৫ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ১০০ ওয়াট
খ ১২৫০ ওয়াট
গ ৫০০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

২। অতিরিক্ত লোডে

- ক ফিউজ গলে যায়
খ কিছই না
গ প্রবাহ কমে
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ১০ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৫০ কুলম্ব
খ ২ কুলম্ব
গ ১৫ কুলম্ব
ঘ ৫ কুলম্ব

৪। ১৫ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
খ ৭৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ২০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১০ অ্যাম্পিয়ার

৫। রোধ ব্যাক্স কী থাকে?

- ক নির্দিষ্ট রোধের কয়েল
খ ব্যাটারি
গ তার
ঘ কোনোটিই নয়

৬। লিকেজ কারেন্ট মাটিতে পাঠাতে

- ক আর্থ তার
খ লাইভ তার
গ নিউট্রাল
ঘ কোনোটিই নয়

৭। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P = ?$

- ক VI
খ V/I
গ $V+I$
ঘ $V-I$

৮। ফিউজ তার কী?

- ক কম গলনাঙ্কের তার
খ উচ্চ গলনাঙ্কের তার
গ মোটা তার
ঘ কোনোটিই নয়

৯। গ্যালভানোমিটার অ্যামিটারে রূপান্তর

- ক কম রোধ সমান্তরালে
- খ বেশি রোধ শ্রেণিতে
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। ২৪ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৪ অ্যাম্পিয়ার
- খ ১৪৪ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩০ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১৮ অ্যাম্পিয়ার

১১। মোটা তারের রোধ সরু তারের চেয়ে

- ক কম
- খ বেশি
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। দুটি ৬ ও ৯ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ১৫ ওহম
- খ ৩৬ ওহম
- গ ৫৪ ওহম
- ঘ ৩ ওহম

১৩। ১০০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ২ kWh
- খ ২০ kWh
- গ ০.২ kWh
- ঘ ২০০ kWh

১৪। অতিরিক্ত প্রবাহে ফিউজ

- ক গলে যায়
- খ গলে না
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। তড়িৎ প্রবাহের সূত্র কোনটি?

- ক $I = Q/t$
- খ $I = Qt$
- গ $I = Q/t^2$
- ঘ $I = t/Q$

১৬। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৮০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ২৪ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১৬ অ্যাম্পিয়ার

১৭। রোধের দৈর্ঘ্য ৩ গুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ৩
- খ ৯
- গ ১৩
- ঘ একই

১৮। দুটি ৪ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৮ ওহম
- খ ২ ওহম
- গ ৪ ওহম
- ঘ ১ ওহম

১৯। ১৮ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ৫৪ ওয়াট
- খ ৬ ওয়াট
- গ ২১ ওয়াট
- ঘ ১৫ ওয়াট

২০। বৈদ্যুতিক কেটলি

- ক তাপীয় প্রভাব
- খ চুম্বকীয়
- গ রাসায়নিক
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

- ক আধানের প্রবাহ
- খ তাপের প্রবাহ
- গ আলোর প্রবাহ
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। ১০ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৫০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১৫ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ০.৫ অ্যাম্পিয়ার

২৩। অ্যালুমিনিয়াম তারে ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক হালকা ও কম রোধকত্ব
- খ ভারী
- গ বেশি রোধ
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। দুটি ২০ ও ৩০ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ১২ ওহম
- খ ৫০ ওহম
- গ ৬০০ ওহম
- ঘ ১০ ওহম

২৫। ২২০V-১০০০W যন্ত্রের রোধ কত?

- ক ৪৮ ৪ ওহম
- খ ৪৮৪ ওহম
- গ ১০০০ ওহম
- ঘ ২২০ ওহম

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ