

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৭

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। দুটি ৫ ও ১০ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৩৩ ওহম
খ ৫০ ওহম
গ ১৫ ওহম
ঘ ৫ ওহম

২। ১০ ভোল্টে ওহমে ক্ষমতা কত? $P=V^2/R$

- ক ১০০ ওয়াট
খ ৫০ ওয়াট
গ ২০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

৩। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবে

- ক রাসায়নিক হয়
খ তাপ উৎপন্ন হয়
গ চুম্বক হয়
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ৩৫ কুলম্ব আধান ৭ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
খ ২৮ অ্যাম্পিয়ার
গ ২৪৫ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৪২ অ্যাম্পিয়ার

৫। ৮ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৬ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ৪৮ ভোল্ট
খ ১৪ ভোল্ট
গ ২ ভোল্ট
ঘ ১৩৩ ভোল্ট

৬। তাপমাত্রা বাড়লে ধাতুর রোধ

- ক একই
খ কমে
গ বাড়ে
ঘ শূন্য

৭। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে

- ক আর্থিং
খ কোনোটিই নয়
গ ফিউজ
ঘ সুইচ

৮। ১৫০ ওয়াট যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ৩ kWh
খ ৭৫ kWh
গ ৩০ kWh
ঘ ০৩ kWh

৯। শর্ট সার্কিটে

- ক কিছুই হয় না
- খ ঠান্ডা হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আগুন লাগতে পারে

১০। তড়িৎ প্রবাহ ৮ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ৪০ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৩২০ সেকেন্ড
- খ ৩২ সেকেন্ড
- গ ৪৮ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

১১। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে রোধ কত?

- ক ৫ ওহম
- খ ২৪ ওহম
- গ ১৬ ওহম
- ঘ ৮০ ওহম

১২। রিওস্ট্যাট দিয়ে

- ক প্রবাহ মাপা হয়
- খ রোধ পরিবর্তন করা হয়
- গ বিভব মাপা হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। ভেজা হাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিপজ্জনক
- গ নিরাপদ
- ঘ উপকারী

১৪। ৫০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১০ kWh
- খ ১ kWh
- গ ১০০ kWh
- ঘ ০.১ kWh

১৫। বৈদ্যুতিক ঘণ্টায়

- ক রোধ
- খ ইলেক্ট্রোম্যাগনেট
- গ ফিউজ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ভোল্টমিটারের রোধ

- ক মাঝারি
- খ খুব বেশি
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ খুব কম

১৭। ৯ ভোল্ট বিভব ও ৩ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২৭ অ্যাম্পিয়ার
- খ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৬ অ্যাম্পিয়ার

১৮। রিওস্ট্যাটের ব্যবহার

- ক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
- খ রোধ মাপা
- গ বিভব মাপা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। আর্থিং করা হয়

- ক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোধে
- খ প্রবাহ বাড়াতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সৌন্দর্যে

২০। বিদ্যুৎ বিলের একক

- ক ভোল্ট
- খ কোনোটিই নয়
- গ kWh
- ঘ ওয়াট

২১। ইলেক্ট্রোম্যাগনেট কোন প্রভাবে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপীয়
- গ চুম্বকীয়
- ঘ রাসায়নিক

২২। অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে যুক্ত হয়?

- ক সমান্তরালে
- খ যেকোনোভাবে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শ্রেণিতে

২৩। ওহমের সূত্রে তাপমাত্রা

- ক যেকোনো
- খ স্থির থাকতে হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ পরিবর্তনশীল

২৪। সুপরিবাহীর রোধ

- ক কোনোটিই নয়
- খ মাঝারি
- গ সর্বোচ্চ
- ঘ শূন্য

২৫। আর্থ তারের রং

- ক সবুজ হলুদ
- খ লাল
- গ নীল
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → গ	৩ → খ	৪ → ক	৫ → ক
৬ → গ	৭ → ক	৮ → ঘ	৯ → ঘ	১০ → ঘ

১১ → ক	১২ → খ	১৩ → খ	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → গ	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → গ
২১ → গ	২২ → ঘ	২৩ → খ	২৪ → ঘ	২৫ → ক