

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৮

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ৫০ ভোল্ট ২৫ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০০ ওয়াট
খ ১২৫০ ওয়াট
গ ১০০ ওয়াট
ঘ ২ ওয়াট

২। অতিরিক্ত লোডে

- ক কোনোটিই নয়
খ কিছুই না
গ প্রবাহ কমে
ঘ ফিউজ গলে যায়

৩। ১০ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৫০ কুলম্ব
খ ৫ কুলম্ব
গ ২ কুলম্ব
ঘ ১৫ কুলম্ব

৪। ১৫ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২০ অ্যাম্পিয়ার
খ ৭৫ অ্যাম্পিয়ার
গ ১০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৩ অ্যাম্পিয়ার

৫। রোধ ব্যাক্সে কী থাকে?

- ক ব্যাটারি
খ কোনোটিই নয়
গ তার
ঘ নির্দিষ্ট রোধের কয়েল

৬। লিকেজ কারেন্ট মাটিতে পাঠাতে

- ক লাইভ তার
খ কোনোটিই নয়
গ আর্থ তার
ঘ নিউট্রাল

৭। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P = ?$

- ক $V+I$
খ $V-I$
গ V/I
ঘ VI

৮। ফিউজ তার কী?

- ক কোনোটিই নয়
খ কম গলনাঙ্কের তার
গ উচ্চ গলনাঙ্কের তার
ঘ মোটা তার

৯। গ্যালভানোমিটার অ্যামিটারে রূপান্তর

- ক কোনোটিই নয়
- খ বেশি রোধ শ্রেণিতে
- গ কম রোধ সমান্তরালে
- ঘ কিছুই না

১০। ২৪ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১৮ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৪ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১৪৪ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৩০ অ্যাম্পিয়ার

১১। মোটা তারের রোধ সরু তারের চেয়ে

- ক বেশি
- খ কোনোটিই নয়
- গ সমান
- ঘ কম

১২। দুটি ৬ ও ৯ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৫৪ ওহম
- খ ৩৬ ওহম
- গ ১৫ ওহম
- ঘ ৩ ওহম

১৩। ১০০ ওয়াট বাল্ব ২০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ২ kWh
- খ ২০০ kWh
- গ ২০ kWh
- ঘ ০.২ kWh

১৪। অতিরিক্ত প্রবাহে ফিউজ

- ক গলে যায়
- খ গলে না
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কিছুই না

১৫। তড়িৎ প্রবাহের সূত্র কোনটি?

- ক $I = t/Q$
- খ $I = Q/t^2$
- গ $I = Qt$
- ঘ $I = Q/t$

১৬। ২০ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ১৬ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৮০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ২৪ অ্যাম্পিয়ার

১৭। রোধের দৈর্ঘ্য ৩ গুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ৯
- খ একই
- গ ৩
- ঘ ১৩

১৮। দুটি ৪ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
- খ ১ ওহম
- গ ৮ ওহম
- ঘ ২ ওহম

১৯। ১৮ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ২১ ওয়াট
- খ ৫৪ ওয়াট
- গ ১৫ ওয়াট
- ঘ ৬ ওয়াট

২০। বৈদ্যুতিক কেটলি

- ক চুম্বকীয়
- খ কোনোটিই নয়
- গ তাপীয় প্রভাব
- ঘ রাসায়নিক

২১। তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

- ক আলোর প্রবাহ
- খ কোনোটিই নয়
- গ আধানের প্রবাহ
- ঘ তাপের প্রবাহ

২২। ১০ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ০.৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৫০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১৫ অ্যাম্পিয়ার

২৩। অ্যালুমিনিয়াম তারে ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক বেশি রোধ
- খ হালকা ও কম রোধকত্ব
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ভারী

২৪। দুটি ২০ ও ৩০ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৬০০ ওহম
- খ ১০ ওহম
- গ ১২ ওহম
- ঘ ৫০ ওহম

২৫। ২২০V-১০০০W যন্ত্রের রোধ কত?

- ক ১০০০ ওহম
- খ ৪৮৪ ওহম
- গ ৪৮ ৪ ওহম
- ঘ ২২০ ওহম

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ঘ	৩ → ক	৪ → ঘ	৫ → ঘ
৬ → গ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → গ	১০ → খ

১১ → ঘ	১২ → গ	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ঘ
১৬ → গ	১৭ → গ	১৮ → গ	১৯ → থ	২০ → গ
২১ → গ	২২ → গ	২৩ → থ	২৪ → গ	২৫ → গ