

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একই উপাদানের দুই তারে মোটা তারের রোধ

- ক কম
খ কোনোটিই নয়
গ সমান
ঘ বেশি

২। বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ

- ক সমান্তরাল
খ শ্রেণি
গ যেকোনো
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ১০০ ওয়াটের বাল্ব ৫ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ৫ kWh
খ ৫০০ kWh
গ ২০ kWh
ঘ ০.৫ kWh

৪। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাব

- ক কখনো না
খ আছে
গ নেই
ঘ কখনো

৫। সুপরিবাহী superconductor কাকে বলে?

- ক কোনোটিই নয়
খ মাঝারি রোধের
গ শূন্য রোধের পদার্থ
ঘ বেশি রোধের

৬। দুটি ৮ ও ১২ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২০ ওহম
খ ৮.৮ ওহম
গ ৮ ওহম
ঘ ৯৬ ওহম

৭। ২ অ্যাম্পিয়ার ১০ ওহমে ক্ষমতা কত? $P=I^2R$

- ক ৫ ওয়াট
খ ১০০ ওয়াট
গ ২০ ওয়াট
ঘ ৪০ ওয়াট

৮। জুলের সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ

- ক কোনোটিই নয়
খ ইন্ড্রি হিটার ফিউজ
গ মোটর
ঘ জেনারেটর

৯। রোধকত্বের একক কী?

- ক ওহম
- খ কোনোটিই নয়
- গ ওহম মিটার
- ঘ ওহম মিটার

১০। ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক কাজ

- ক করা উচিত নয়
- খ করা উচিত
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ করতে হবে

১১। ১ কিলোওয়াট কত ওয়াট?

- ক ১০০০০
- খ ১০০
- গ ১০
- ঘ ১০০০

১২। তড়িৎ বিশ্লেষণ কোন প্রভাব?

- ক তাপীয়
- খ রাসায়নিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চুম্বকীয়

১৩। পরিবাহীর উদাহরণ

- ক কোনোটিই নয়
- খ কাচ
- গ কাঠ রাবার
- ঘ তামা রূপা

১৪। তিনটি ৬ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ১৮ ওহম
- খ ২ ওহম
- গ ১২ ওহম
- ঘ ৬ ওহম

১৫। ১০ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ৩০ ওয়াট
- খ ৩৩৩ ওয়াট
- গ ১৩ ওয়াট
- ঘ ৭ ওয়াট

১৬। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবের সূত্র

- ক কুলম্বের সূত্র
- খ ওহমের সূত্র
- গ জুলের সূত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। পরিবর্তনশীল রোধকে কী বলে?

- ক ফিউজ
- খ কোনোটিই নয়
- গ ব্যাটারি
- ঘ রিওস্ট্যাট

১৮। বাড়িতে লাইভ নিউট্রল ও আর্থ

ক কোনোটিই নয়

খ ১টি

গ ২টি

ঘ ৩টি তার

১৯। ২২০V-১০০W বাল্বের প্রবাহ কত?

ক ৪ ৫ অ্যাম্পিয়ার

খ ০ ৪৫ অ্যাম্পিয়ার

গ ২ ২ অ্যাম্পিয়ার

ঘ ১০০ অ্যাম্পিয়ার

২০। তাপ $H = VIt$ সূত্রেও লেখা যায়

ক হ্যাঁ

খ কখনো

গ কখনো না

ঘ না

২১। পরিবাহিতা conductivity রোধকত্বের

ক ব্যস্তানুপাতিক

খ কোনো সম্পর্ক নেই

গ কোনোটিই নয়

ঘ সমানুপাতিক

২২। দুটি ৮ ও ১২ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

ক ২০ ওহম

খ ৯৬ ওহম

গ ৪ ওহম

ঘ ৪ ৮ ওহম

২৩। ১০০ ওয়াট বাল্ব ১ ঘণ্টায় কত kWh?

ক ১০ kWh

খ ০ ১ kWh

গ ১ kWh

ঘ ১০০ kWh

২৪। শর্ট সার্কিট রোধে

ক ফিউজ

খ সুইচ

গ কোনোটিই নয়

ঘ প্লাগ

২৫। বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচতে

ক আর্থিং

খ নিউট্রল

গ কোনোটিই নয়

ঘ লাইভ তার

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ঘ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → খ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → গ	১০ → ক

১১ → ঘ	১২ → থ	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → গ	১৭ → ঘ	১৮ → ঘ	১৯ → থ	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → থ	২৪ → ক	২৫ → ক