

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১১ : চল তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তড়িৎ প্রবাহ $I = ?$

- (ক) $Q t$
 (খ) Q/t
 (গ) t/Q
 (ঘ) $V R$

২। I -এর একক?

- (ক) ভোল্ট
 (খ) অ্যাম্পিয়ার
 (গ) ওহম
 (ঘ) কুলম্ব

৩। ওহমের সূত্র $V = ?$

- (ক) I/R
 (খ) IR
 (গ) R/I
 (ঘ) $I+R$

৪। রোধের একক?

- (ক) ভোল্ট
 (খ) অ্যাম্পিয়ার
 (গ) ওহম
 (ঘ) ওয়াট

৫। শ্রেণিতে তুল্যরোধ?

- (ক) R_1+R_2
 (খ) $1/R_1+1/R_2$
 (গ) $R_1 R_2$
 (ঘ) R_1-R_2

৬। সমান্তরালে $1/R_p = ?$

- (ক) R_1+R_2
 (খ) $1/R_1+1/R_2$
 (গ) $R_1 R_2$
 (ঘ) R_1-R_2

৭। ক্ষমতা $P = ?$

- (ক) VI
 (খ) V/I
 (গ) I/V
 (ঘ) R/V

৮। $P = ?$

- (ক) $I^2 R$
 (খ) I/R
 (গ) R/I^2
 (ঘ) V/I^2 শুধু নয়

৯। অ্যামিটার সংযোগ কেমন?

- (ক) সমান্তরাল
 (খ) শ্রেণি
 (গ) খোলা
 (ঘ) আর্থ শুধু

১০। ভোল্টমিটার সংযোগ কেমন?

- (ক) শ্রেণি
 (খ) সমান্তরাল
 (গ) শুধু আর্থ
 (ঘ) খোলা

১১। কিলোওয়াট-ঘণ্টা কীসের একক?

- (ক) ক্ষমতা
 (খ) শক্তি
 (গ) রোধ
 (ঘ) প্রবাহ

১২। ফিউজের কাজ কী?

- (ক) অতিরিক্ত প্রবাহে বর্তনী রক্ষা
 (খ) ভোল্ট বাড়ানো
 (গ) আধান জমা
 (ঘ) চুম্বক তৈরি

১৩। পরিবাহকত্ব σ এর একক প্রায়?

- (ক) $\Omega^{-1} m^{-1}$
 (খ) Ωm
 (গ) Ω
 (ঘ) S শুধু

১৪। $R = \rho l/A$ — l বাড়লে R কেমন?

- (ক) কমে
 (খ) বাড়ে
 (গ) অপরিবর্তিত
 (ঘ) শূন্য

১৫। $V=10 V$, $R=5 \Omega$ হলে I কত?

- (ক) $2.0 A$
 (খ) $50 A$
 (গ) $5 A$
 (ঘ) $10 A$

১৬। $V=12 V$, $R=4 \Omega$ হলে I কত?

- (ক) $3.0 A$
 (খ) $48 A$
 (গ) $4 A$
 (ঘ) $12 A$

১৭। $V=6 V$, $R=2 \Omega$ হলে I কত?

- (ক) $3.0 A$
 (খ) $12 A$
 (গ) $2 A$
 (ঘ) $6 A$

১৮। $V=20 V$, $R=10 \Omega$ হলে I কত?

- (ক) $2.0 A$
 (খ) $200 A$
 (গ) $10 A$
 (ঘ) $20 A$

১৯। $V=9 V$, $R=3 \Omega$ হলে I কত?

- (ক) $3.0 A$
 (খ) $27 A$
 (গ) $3 A$
 (ঘ) $9 A$

২০। 2Ω ও 3Ω শ্রেণিতে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 5Ω
 (খ) 1.20Ω
 (গ) 2Ω
 (ঘ) 3Ω

২১। 2 Ω ও 3 Ω সমান্তরালে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 5 Ω
- (খ) 1.2 Ω
- (গ) 2 Ω
- (ঘ) 1 Ω

২২। 4 Ω ও 4 Ω শ্রেণিতে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 8 Ω
- (খ) 2.00 Ω
- (গ) 4 Ω
- (ঘ) 4 Ω

২৩। 4 Ω ও 4 Ω সমান্তরালে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 8 Ω
- (খ) 2.0 Ω
- (গ) 4 Ω
- (ঘ) 0 Ω

২৪। 6 Ω ও 3 Ω শ্রেণিতে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 9 Ω
- (খ) 2.00 Ω
- (গ) 6 Ω
- (ঘ) 3 Ω

২৫। 6 Ω ও 3 Ω সমান্তরালে তুল্যরোধ কত?

- (ক) 9 Ω
- (খ) 2.0 Ω
- (গ) 6 Ω
- (ঘ) 3 Ω

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→গ	৫→ক
৬→খ	৭→ক	৮→ক	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→খ	২২→ক	২৩→খ	২৪→ক	২৫→খ

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১১ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।