

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। তড়িৎ প্রবাহের জন্য প্রয়োজন

- ক শুধু উৎস
খ পরিবাহী উৎস বদ্ধ সার্কিট
গ শুধু তার
ঘ কোনোটিই নয়

২। V-I লেখচিত্র সরলরেখা হলে পরিবাহী

- ক কোনোটিই নয়
খ ওহমীয়
গ ডায়োড
ঘ অ ওহমীয়

৩। রোধের প্রতীক কোনটি?

- ক W
- খ A
- গ Ω
- ঘ V

৪। দুটি ১২ ও ১৮ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৭২ ওহম
- খ ৬ ওহম
- গ ২১৬ ওহম
- ঘ ৩০ ওহম

৫। ব্যাটারি কাকে বলে?

- ক রোধ
- খ কোনোটিই নয়
- গ একটি কোষ
- ঘ একাধিক কোষের সমবায়

৬। ২৫০ ওয়াট যন্ত্র ৪ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০.১ kWh
- খ ১০০ kWh
- গ ১০ kWh
- ঘ ১ kWh

৭। নরম লোহা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটে কারণ?

- ক হয় না
- খ দ্রুত চুম্বকিত বিচুম্বকিত হয়
- গ ধীরে
- ঘ কোনোটিই নয়

৮। তড়িৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক কোনোটিই নয়
- খ অ্যামিটার
- গ গ্যালভানোমিটার শুধু
- ঘ ভোল্টমিটার

৯। ওহমীয় পরিবাহীর V/I —

- ক কোনোটিই নয়
- খ ধ্রুব
- গ শূন্য
- ঘ পরিবর্তনশীল

১০। অপরিবাহীর উদাহরণ

- ক কোনোটিই নয়
- খ কাঠ রাবার
- গ লোহা
- ঘ তামা রূপা

১১। তিনটি ৬ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২ ওহম
- খ ১২ ওহম
- গ ৬ ওহম
- ঘ ১৮ ওহম

১২। দুটি ১ ৫ ভোল্ট কোষ সমান্তরালে মোট emf কত?

- ক ৩ ভোল্ট
- খ ৬ ভোল্ট
- গ ০ ৭৫ ভোল্ট
- ঘ ১ ৫ ভোল্ট

১৩। ৫০০ ওয়াটের যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০.১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ১০০ kWh
- ঘ ১ kWh

১৪। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক

- ক কোনোটিই নয়
- খ কম
- গ মাঝারি
- ঘ বেশি

১৫। ১০ কুলম্ব আধান ২ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৮ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ২০ অ্যাম্পিয়ার

১৬। ওহমের সূত্র মেনে চলে না

- ক লোহা
- খ তামা
- গ ডায়োড অর্ধপরিবাহী
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। রোধের প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ১ ২
- খ ৪
- গ ২
- ঘ একই

১৮। দুটি ২ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ০ ৫ ওহম
- খ ১ ওহম
- গ ৪ ওহম
- ঘ ২ ওহম

১৯। কোষের emf —

- ক বদ্ধ সার্কিটের বিভব
- খ খোলা সার্কিটের বিভব
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। ১০০ ওয়াটের বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ১০০ kWh
- খ ১ kWh
- গ ০.১ kWh
- ঘ ১০ kWh

২১। ৫ ভোল্ট ৪ অ্যাম্পিয়ার ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ১০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৪০ জুল
- ঘ ৮০ জুল

২২। ভোল্টমিটারের রোধ বেশি কারণ?

- ক রোধ কমাতে
- খ ক্ষুদ্র প্রবাহ নিতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বেশি প্রবাহ

২৩। ওহমের সূত্র কোনটি?

ক $V = I^2R$

খ $V = R/I$

গ $V = IR$

ঘ $V = I/R$

২৪। রোধকত্ব তাপমাত্রার উপর

ক কখনো করে না

খ নির্ভর করে

গ নির্ভর করে না

ঘ কখনো করে

২৫। বিদ্যুতের তারে তামা ব্যবহৃত হয় কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
খ কুপরিবাহী
গ সুপরিবাহী
ঘ সস্তা

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → খ	৩ → গ	৪ → ক	৫ → ঘ
৬ → ঘ	৭ → খ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → খ
১১ → ক	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → গ	১৭ → গ	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → গ	২২ → খ	২৩ → গ	২৪ → খ	২৫ → গ