

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। শুষ্ক কোষের emf —

- ক ৩ ভোল্ট
খ ১ ভোল্ট
গ ১.৫ ভোল্ট
ঘ ২ ভোল্ট

২। ২ অ্যাম্পিয়ার ও ১০ ভোল্ট ক্ষমতা কত?

- ক ২০ ওয়াট
খ ১২ ওয়াট
গ ৫ ওয়াট
ঘ ৮ ওয়াট

৩। বায়ু আর্গন গ্যাস

- ক হয় না
- খ দরকার নেই
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ব্যবহৃত হয়

৪। ৮ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৪ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ২ কুলম্ব
- খ ১২ কুলম্ব
- গ ৩২ কুলম্ব
- ঘ ৪ কুলম্ব

৫। ওহমের সূত্রের লেখচিত্রে x-অক্ষে

- ক রোধ
- খ প্রবাহ I
- গ বিভব V
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। রোধের একক কোনটি?

- ক ওয়াট
- খ ওহম
- গ ভোল্ট
- ঘ অ্যাম্পিয়ার

৭। দুটি ৩ ও ৬ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪.৫ ওহম
- খ ৯ ওহম
- গ ২ ওহম
- ঘ ১৮ ওহম

৮। দুটি ১৫ ভোল্ট কোষ শ্রেণিতে মোট emf কত?

- ক ৩ ভোল্ট
- খ ০.৭৫ ভোল্ট
- গ ৬ ভোল্ট
- ঘ ১৫ ভোল্ট

৯। $E = I^2 R t$ —

- ক কখনো না
- খ কখনো
- গ হ্যাঁ
- ঘ না

১০। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাবের ব্যবহার

- ক মোটর ইলেক্ট্রোম্যাগনেট
- খ কোনোটিই নয়
- গ কেটলি
- ঘ ইস্ত্রি

১১। ৭ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৩ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ২ ৩৩ কুলম্ব
- খ ১০ কুলম্ব
- গ ৪ কুলম্ব
- ঘ ২১ কুলম্ব

১২। ওহমের সূত্র মেনে চলে

- ক অর্ধপরিবাহী শুধু
- খ কোনোটিই নয়
- গ ওহমীয় পরিবাহী
- ঘ ডায়োড

১৩। লম্বা তারের রোধ ছোট তারের চেয়ে

- ক কোনোটিই নয়
- খ বেশি
- গ সমান
- ঘ কম

১৪। বাড়িতে সমান্তরাল সংযোগের কারণ

- ক স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ
- খ সস্তা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শ্রেণি সুবিধা

১৫। ব্যাটারিতে

- ক কোনোটিই নয়
খ তড়িৎ → রাসায়নিক
গ রাসায়নিক → তড়িৎ
ঘ তাপ → তড়িৎ

১৬। ৪০ ওয়াট বাল্ব ২৫ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ০.১ kWh
খ ১০ kWh
গ ১০০ kWh
ঘ ১ kWh

১৭। তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব

- ক শুধু চুম্বকীয়
- খ তাপীয় চুম্বকীয় রাসায়নিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শুধু তাপীয়

১৮। অ্যামিটার প্রবাহ মাপে

- ক সমান্তরালে
- খ যেকোনোভাবে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ শ্রেণিতে যুক্ত হয়ে

১৯। ৩৬ ভোল্ট বিভব ও ৯ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৪৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২৭ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩২৪ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪ অ্যাম্পিয়ার

২০। সুপরিবাহীতে শক্তির অপচয়

- ক বেশি হয়
- খ হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ হয় না

২১। দুটি ৩ ও ৬ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৩ ওহম
- খ ২ ওহম
- গ ১৮ ওহম
- ঘ ৯ ওহম

২২। তড়িচ্চালক শক্তি emf কাকে বলে?

- ক রোধ
- খ উৎসের মোট বিভব
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্রবাহ

২৩। ১ kWh = কত জুল?

ক ৩৬০০

খ ৩৬ 10^6

গ ৩৬ 10^3

ঘ 10^6

২৪। বৈদ্যুতিক মোটরে

ক কোনোটিই নয়

খ যান্ত্রিক → তড়িৎ

গ রাসায়নিক → তড়িৎ

ঘ তড়িৎ → যান্ত্রিক

২৫। ২০ কুলম্ব আধান ৪ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ১৬ অ্যাম্পিয়ার
খ ২৪ অ্যাম্পিয়ার
গ ৫ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৮০ অ্যাম্পিয়ার

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → ক	৩ → ঘ	৪ → গ	৫ → খ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → ক	৯ → গ	১০ → ক
১১ → ঘ	১২ → গ	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → ঘ	১৭ → খ	১৮ → ঘ	১৯ → ঘ	২০ → ঘ
২১ → ঘ	২২ → খ	২৩ → খ	২৪ → ঘ	২৫ → গ