

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। টিন সীসা সংকরের গলনাঙ্ক

- ক কম
খ মাঝারি
গ বেশি
ঘ কোনোটিই নয়

২। ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৯ কুলম্ব
খ ২০ কুলম্ব
গ ০.৮ কুলম্ব
ঘ ১ কুলম্ব

৩। ১৮ ভোল্ট বিভব ও ৬ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
- খ ২৪ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১০৮ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১২ অ্যাম্পিয়ার

৪। রোধের সূত্র $R = ?$

- ক $L/\rho A$
- খ $\rho L/A$
- গ $\rho A/L$
- ঘ ρLA

৫। শ্রেণিতে একটি যন্ত্র নষ্ট হলে অন্যগুলো

- ক চলে না
- খ চলতে থাকে
- গ চলে
- ঘ কোনোটিই নয়

৬। ব্যাটারিতে কোষগুলো

- ক শ্রেণিতে বা সমান্তরালে
- খ কোনোটিই নয়
- গ শুধু শ্রেণিতে
- ঘ শুধু সমান্তরালে

৭। ৩ অ্যাম্পিয়ার ১০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ১৩ ওয়াট
- খ ৩০০ ওয়াট
- গ ৩০ ওয়াট
- ঘ ৯০ ওয়াট

৮। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাবে

- ক তাপ হয়
- খ চুম্বক ক্ষেত্র হয়
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ রাসায়নিক হয়

৯। ৪০ কুলম্ব আধান ৮ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৩২ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩২০ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪৮ অ্যাম্পিয়ার

১০। ওহমের সূত্রের লেখচিত্রে y-অক্ষে

- ক বিভব V
- খ প্রবাহ I
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ রোধ

১১। সুপরিবাহিতা খুব কম তাপমাত্রায়

- ক কখনো
- খ কখনো না
- গ হয়
- ঘ হয় না

১২। দুটি ২ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৪ ওহম
- খ ১ ওহম
- গ ০.৫ ওহম
- ঘ ২ ওহম

১৩। তিনটি ১.৫ ভোল্ট কোষ শ্রেণিতে মোট emf কত?

- ক ৯ ভোল্ট
- খ ৪.৫ ভোল্ট
- গ ১.৫ ভোল্ট
- ঘ ৩ ভোল্ট

১৪। ৬০ ওয়াটের বাল্ব ৫ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ০.৩ kWh
- খ ১২ kWh
- গ ৩০০ kWh
- ঘ ৩ kWh

১৫। তাপ উৎপাদন প্রবাহের বর্গের

- ক সমানুপাতিক
- খ ব্যস্তানুপাতিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কোনো সম্পর্ক নেই

১৬। ১৫ কুলম্ব আধান ৩ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ১৮ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৪৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৫ অ্যাম্পিয়ার

১৭। ওহমের সূত্র কে প্রবর্তন করেন?

- ক ফ্যারাডে
- খ নিউটন
- গ কুলম্ব
- ঘ জর্জ ওহম

১৮। $\sigma = ?$

- ক ρ
- খ ρ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ρ^2

১৯। সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধ

- ক মাঝারি
- খ কোনোটিই নয়
- গ সর্বোচ্চ
- ঘ সর্বনিম্ন

২০। তড়িৎ কোষের ধনাত্মক প্রান্ত

- ক ক্যাথোড
- খ অ্যানোড
- গ উভয়ই
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। $২২০V-১০০W$ বাস্তবের রোধ কত?

- ক ২২ ওহম
- খ ১০০ ওহম
- গ ২২০ ওহম
- ঘ ৪৮৪ ওহম

২২। বৈদ্যুতিক বাস্তবে কোন তার?

- ক তামা
- খ কোনোটিই নয়
- গ লোহা
- ঘ টাংস্টেন

২৩। ভোল্টমিটার বিভব মাপে

- ক যেকোনোভাবে
- খ শ্রেণিতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সমান্তরালে যুক্ত হয়ে

২৪। ২৫ ভোল্ট বিভব ও ৫ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২০ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৩০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১২৫ অ্যাম্পিয়ার

২৫। রূপা সবচেয়ে কম রোধকত্ব কিন্তু তারে ব্যবহৃত হয় না কারণ?

- ক সস্তা
খ ভালো নয়
গ দামি
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → খ	৩ → ক	৪ → খ	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → খ	১০ → ক
১১ → গ	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ঘ	১৭ → ঘ	১৮ → ক	১৯ → ঘ	২০ → খ
২১ → ঘ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → গ	২৫ → গ