

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবের ব্যবহার

- ক মোটর
খ কোনোটিই নয়
গ ইলেকট্রোম্যাগনেট
ঘ ইন্ড্রি হিটার কেটলি

২। ৪৫ কুলম্ব আধান ৯ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
খ ৫৪ অ্যাম্পিয়ার
গ ৩৬ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ৪০৫ অ্যাম্পিয়ার

৩। ৮ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ২ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৩২ অ্যাম্পিয়ার
- গ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪ অ্যাম্পিয়ার

৪। তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ৪
- খ ১২
- গ একই
- ঘ ২

৫। লাইভ তারের রং

- ক নীল
- খ সবুজ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ লাল বাদামি

৬। ৭৫০ ওয়াট যন্ত্র ২ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১৫ kWh
- খ ৩৭৫ kWh
- গ ১৫০ kWh
- ঘ ১ ৫ kWh

৭। তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে

- ক কোনোটিই নয়
- খ কিছুই না
- গ ধনাত্মক
- ঘ ঋণাত্মক আয়ন

৮। তড়িৎ প্রবাহ ৫ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ২৫ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৩০ সেকেন্ড
- খ ২০ সেকেন্ড
- গ ১২৫ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

৯। ১০ ভোল্ট বিভব ও ২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে রোধ কত?

- ক ৫ ওহম
- খ ৮ ওহম
- গ ২০ ওহম
- ঘ ১২ ওহম

১০। রোধ দৈর্ঘ্যের সাথে

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমানুপাতিক
- গ ব্যস্তানুপাতিক
- ঘ কোনো সম্পর্ক নেই

১১। শ্রেণি সমবায় প্রবাহ

- ক ভিন্ন
- খ বিভক্ত
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সমান

১২। ৩০ ভোল্টে অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ২৫ ওয়াট
- খ ১৫০ ওয়াট
- গ ৬ ওয়াট
- ঘ ৩৫ ওয়াট

১৩। বৈদ্যুতিক হিটার

- ক চুম্বকীয়
- খ তাপীয় প্রভাব
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ রাসায়নিক

১৪। তড়িৎ প্রবাহের দিক ধরা হয়

- ক ধনাত্মক আধানের প্রবাহের দিকে
- খ বিপরীতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ইলেকট্রনের দিকে

১৫। ৪ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৮ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ৪ ভোল্ট
- খ ৩২ ভোল্ট
- গ ১২ ভোল্ট
- ঘ ২ ভোল্ট

১৬। তামা ব্যবহৃত হয় তারে কারণ?

- ক সস্তা শুধু
- খ কম রোধকত্ব
- গ বেশি রোধকত্ব
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। সমান্তরাল সমবায়ে প্রবাহ

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান
- গ শূন্য
- ঘ বিভক্ত হয়

১৮। ১০০ ওয়াট বাল্ব ৩০ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ৩ kWh
- খ ৩০০ kWh
- গ ০.৩ kWh
- ঘ ৩০ kWh

১৯। ৩ অ্যাম্পিয়ার ৪ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩৬ জুল
- খ ২৪ জুল
- গ ৪৮ জুল
- ঘ ৭২ জুল

২০। প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিক

- ক ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক
- খ কোনোটিই নয়
- গ যেকোনো
- ঘ ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক

২১। ৫ ওহম রোধে ৩ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে বিভব পার্থক্য কত?

- ক ৮ ভোল্ট
- খ ২ ভোল্ট
- গ ১ ৬৭ ভোল্ট
- ঘ ১৫ ভোল্ট

২২। রোধকত্বের SI একক

- ক কোনোটিই নয়
- খ ওহম মিটার
- গ ওহম মিটার
- ঘ ওহম

২৩। মেইন ফিউজ

- ক একটি যন্ত্র
- খ মোট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। ৫০০ ওয়াট যন্ত্র ৩ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১৫০ kWh
- খ ১ ৫ kWh
- গ ০ ১৫ kWh
- ঘ ১৫ kWh

২৫। ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে

- ক চুম্বক করা হয়
খ কোনোটিই নয়
গ তাপ দেওয়া হয়
ঘ ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → ক	৪ → ঘ	৫ → ঘ
৬ → ঘ	৭ → ঘ	৮ → ঘ	৯ → ক	১০ → খ
১১ → ঘ	১২ → খ	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → ঘ	১৮ → ক	১৯ → ঘ	২০ → ক
২১ → ঘ	২২ → গ	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → ঘ