

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ৭ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৫ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ১২ ভোল্ট
খ ৩৫ ভোল্ট
গ ২ ভোল্ট
ঘ ১৪ ভোল্ট

২। রোধের দৈর্ঘ্য অর্ধেক করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ২
খ ৪
গ ১২
ঘ একই

৩। শ্রেণিতে প্রতিটি যন্ত্রে প্রবাহ

- ক সমান
- খ ভিন্ন
- গ বিভক্ত
- ঘ কোনোটিই নয়

৪। ৩০০ ওয়াট যন্ত্র ৩ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ৯ kWh
- খ ১০০ kWh
- গ ৯০ kWh
- ঘ ০.৯ kWh

৫। নিক্রোমের গলনাঙ্ক

- ক কম
- খ উচ্চ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ মাঝারি

৬। ইলেক্ট্রনের প্রবাহের দিক

- ক ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক
- খ ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ যেকোনো

৭। ৯ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৭ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ১৬ ভোল্ট
- খ ৬৩ ভোল্ট
- গ ২ ভোল্ট
- ঘ ১ ২৯ ভোল্ট

৮। রোধকত্ব সবচেয়ে কম কোন ধাতুর?

- ক রূপা
- খ অ্যালুমিনিয়াম
- গ লোহা
- ঘ তামা

৯। বিদ্যুতের তারের আবরণ প্লাস্টিক কারণ?

- ক পরিবাহী
- খ সস্তা
- গ অপরিবাহী
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। ২ অ্যাম্পিয়ার ২০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৪০ ওয়াট
- খ ৮০ ওয়াট
- গ ১০ ওয়াট
- ঘ ৪০০ ওয়াট

১১। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটের ব্যবহার

- ক কোনোটিই নয়
- খ ইন্ড্রি
- গ কেটলি
- ঘ ফ্রেন রিলে বেল

১২। ১২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৪ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৮ কুলম্ব
- খ ৩ কুলম্ব
- গ ১৬ কুলম্ব
- ঘ ৪৮ কুলম্ব

১৩। ২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ১০ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ৮ ভোল্ট
- খ ১২ ভোল্ট
- গ ৫ ভোল্ট
- ঘ ২০ ভোল্ট

১৪। পরিবাহিতার প্রতীক

- ক σ
- খ ρ
- গ C
- ঘ R

১৫। তারের আবরণ অপরিবাহী কারণ?

- ক কোনোটিই নয়
- খ প্রবাহ বাড়াতে
- গ বৈদ্যুতিক শক রোধে
- ঘ সৌন্দর্যে

১৬। $E = V^2t/R$ —

- ক কখনো না
- খ না
- গ হ্যাঁ
- ঘ কখনো

১৭। ২ অ্যাম্পিয়ার ৫ ওহম ৩ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৩০ জুল
- খ ৬০ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ১০ জুল

১৮। রূপার রোধকত্ব তামার চেয়ে

- ক কম
- খ সমান
- গ বেশি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। দুটি ১০ ও ১৫ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২৫ ওহম
- খ ৬ ওহম
- গ ৫ ওহম
- ঘ ১৫০ ওহম

২০। ২৪ ভোল্টঃ অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ৬ ওয়াট
- খ ২৮ ওয়াট
- গ ৯৬ ওয়াট
- ঘ ২০ ওয়াট

২১। তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে

- ক কিছুই না
- খ কোনোটিই নয়
- গ ঋণাত্মক
- ঘ ধনাত্মক আয়ন জমা হয়

২২। অর্ধপরিবাহীর উদাহরণ

- ক রাবার
- খ সিলিকন জার্মেনিয়াম
- গ তামা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। সমান্তরাল সমবায়ে বিভব

- ক সমান
- খ বিভক্ত
- গ ভিন্ন
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। ৪ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৩২ ওয়াট
- খ ৮ ওয়াট
- গ ৬৪ ওয়াট
- ঘ ১৬ ওয়াট

২৫। গহনায় সোনার প্রলেপ

- ক কোনোটিই নয়
খ চুম্বকে
গ তাপে
ঘ ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → গ	৩ → ক	৪ → ঘ	৫ → খ
৬ → খ	৭ → খ	৮ → ক	৯ → গ	১০ → খ
১১ → ঘ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → খ	২০ → গ
২১ → ঘ	২২ → খ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ঘ