

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। একই উপাদানের দুই তারে মোটা তারের রোধ

- ক কম
খ কোনোটিই নয়
গ সমান
ঘ বেশি

২। বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ

- ক সমান্তরাল
খ শ্রেণি
গ যেকোনো
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ১০০ ওয়াটের বাল্ব ৫ ঘণ্টা জ্বালালে শক্তি কত?

- ক ৫ kWh
- খ ৫০০ kWh
- গ ২০ kWh
- ঘ ০.৫ kWh

৪। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাব

- ক কখনো না
- খ আছে
- গ নেই
- ঘ কখনো

৫। সুপরিবাহী **superconductor** কাকে বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ মাঝারি রোধের
- গ শূন্য রোধের পদার্থ
- ঘ বেশি রোধের

৬। দুটি ৮ ও ১২ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২০ ওহম
- খ ৪৮ ওহম
- গ ৪ ওহম
- ঘ ৯৬ ওহম

৭। ২ অ্যাম্পিয়ার ১০ ওহমে ক্ষমতা কত? $P=I^2R$

- ক ৫ ওয়াট
- খ ১০০ ওয়াট
- গ ২০ ওয়াট
- ঘ ৪০ ওয়াট

৮। জুলের সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ

- ক কোনোটিই নয়
- খ ইন্সট্রি হিটার ফিউজ
- গ মোটর
- ঘ জেনারেটর

৯। রোধকত্বের একক কী?

- ক ওহম
- খ কোনোটিই নয়
- গ ওহম মিটার
- ঘ ওহম মিটার

১০। ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক কাজ

- ক করা উচিত নয়
- খ করা উচিত
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ করতে হবে

১১। ১ কিলোওয়াট কত ওয়াট?

- ক ১০০০০
- খ ১০০
- গ ১০
- ঘ ১০০০

১২। তড়িৎ বিশ্লেষণ কোন প্রভাব?

- ক তাপীয়
- খ রাসায়নিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চুম্বকীয়

১৩। পরিবাহীর উদাহরণ

- ক কোনোটিই নয়
- খ কাচ
- গ কাঠ রাবার
- ঘ তামা রূপা

১৪। তিনটি ৬ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ১৮ ওহম
- খ ২ ওহম
- গ ১২ ওহম
- ঘ ৬ ওহম

১৫। ১০ ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে ক্ষমতা কত?

- ক ৩০ ওয়াট
- খ ৩৩৩ ওয়াট
- গ ১৩ ওয়াট
- ঘ ৭ ওয়াট

১৬। তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় প্রভাবের সূত্র

- ক কুলম্বের সূত্র
- খ ওহমের সূত্র
- গ জুলের সূত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। পরিবর্তনশীল রোধকে কী বলে?

- ক ফিউজ
- খ কোনোটিই নয়
- গ ব্যাটারি
- ঘ রিওস্ট্যাট

১৮। বাড়িতে লাইভ নিউট্রন ও আর্থ

- ক কোনোটিই নয়
- খ ১টি
- গ ২টি
- ঘ ৩টি তার

১৯। ২২০V-১০০W বাম্বের প্রবাহ কত?

- ক ৪ ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ০ ৪৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ২ ২ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ১০০ অ্যাম্পিয়ার

২০। তাপ $H = VIt$ সূত্রেও লেখা যায়

- ক হ্যাঁ
- খ কখনো
- গ কখনো না
- ঘ না

২১। পরিবাহিতা conductivity রোধকত্বের

- ক ব্যস্তানুপাতিক
- খ কোনো সম্পর্ক নেই
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সমানুপাতিক

২২। দুটি ৮ ও ১২ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ২০ ওহম
- খ ৯৬ ওহম
- গ ৪ ওহম
- ঘ ৪৮ ওহম

২৩। ১০০ ওয়াট বাল্ব ১ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১০ kWh
- খ ০.১ kWh
- গ ১ kWh
- ঘ ১০০ kWh

২৪। শর্ট সার্কিট রোধে

- ক ফিউজ
- খ সুইচ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্লাগ

২৫। বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচতে

- ক আর্থিং
খ নিউট্রল
গ কোনোটিই নয়
ঘ লাইভ তার

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ঘ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → খ	৭ → ঘ	৮ → খ	৯ → গ	১০ → ক
১১ → ঘ	১২ → খ	১৩ → ঘ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → গ	১৭ → ঘ	১৮ → ঘ	১৯ → খ	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → ক